

PDSD

HW1-1

Combinational 8\_bit adder/subtractor

班級:113 電機甲

學號:B093011055


姓名:劉浩崴

# 壹、設計原理

## 一、8-bit adder/subtractor

8-bit adder/subtractor 為 8 個可進行帶進位數值加法的 Full-adder(FA)加上控制加減法運算的 Add\_ctrl (Add\_ctrl=0 (1) for addition (subtraction))來進行 8 位元的加減法，其中 FA 又由兩個 Half-adder(HA)組成，HA 用於無進位的加法運算。

### (一)、Half-adder

 


(圖一) Half-adder

Input 為 2 個 1 bit 的 A 和 B，Output  $S=A\oplus B$ ； $C=A\cdot B$

$S=A\oplus B$		
A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$C=A\cdot B$		
A	B	S
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1


### (二)、Full-adder

 

(圖二) Full-adder

圖二的 FA 由兩個 HA 組成，第一個 HA 运算完後會將其結果和前一級進位( $C_i$ )用第二個 HA 進行运算。

### (三)、Add\_ctrl

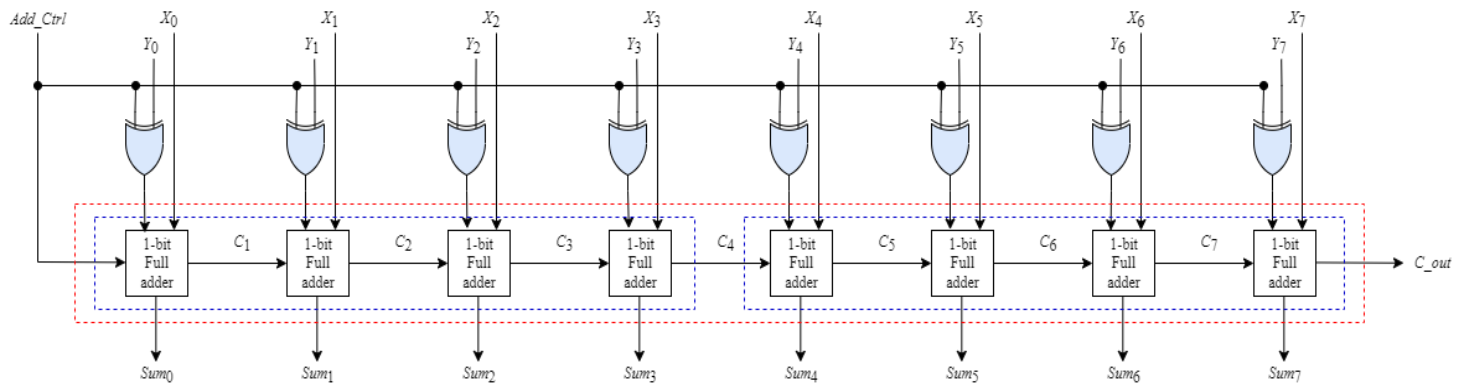


(圖三) 8-bit adder/subtractor

由於  $X-Y=X+1$ 's complement of  $Y+1$ ，故此加減法器可利用 XOR 的性質，當  $Add\_ctrl=1$  時  $Y$  會變為其 1 的補數，而  $Add\_ctrl=0$  時  $Y$  則不變，然後另外將  $Add\_ctrl$  當作此邏輯電路的  $C_{in}$ ，這樣便可完成減法和加法的功能。(圖三中藍色方框為 4 個 Full-adder 所組成的 Add4，2 組 Add4 可組成 1 個紅色方框的 Add8)

## 二、8-bit adder/subtractor with Carry Lookahead

### (一)、Carry Lookahead

 

(圖四) Full adder donate as PG

將 A、B 輸入在第一個 HA 的計算結果以 P、G 代替可得：

Carry propagate:  $P_i = A_i \oplus B_i$     Carry generate:  $G_i = A_i \cdot B_i$


FA 輸出結果則為  $S_i = P_i \oplus C_i$ 、 $C_{i+1} = G_i + P_i \cdot C_i$

$$C_1 = G_0 + P_0 \cdot C_0$$

$$C_2 = G_1 + P_1 \cdot C_1 = G_1 + P_1 \cdot (G_0 + P_0 \cdot C_0) = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_0$$

$$C_3 = G_2 + P_2 \cdot C_2 = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_0$$

以此類推，可將以上關係式轉換成圖五的電路

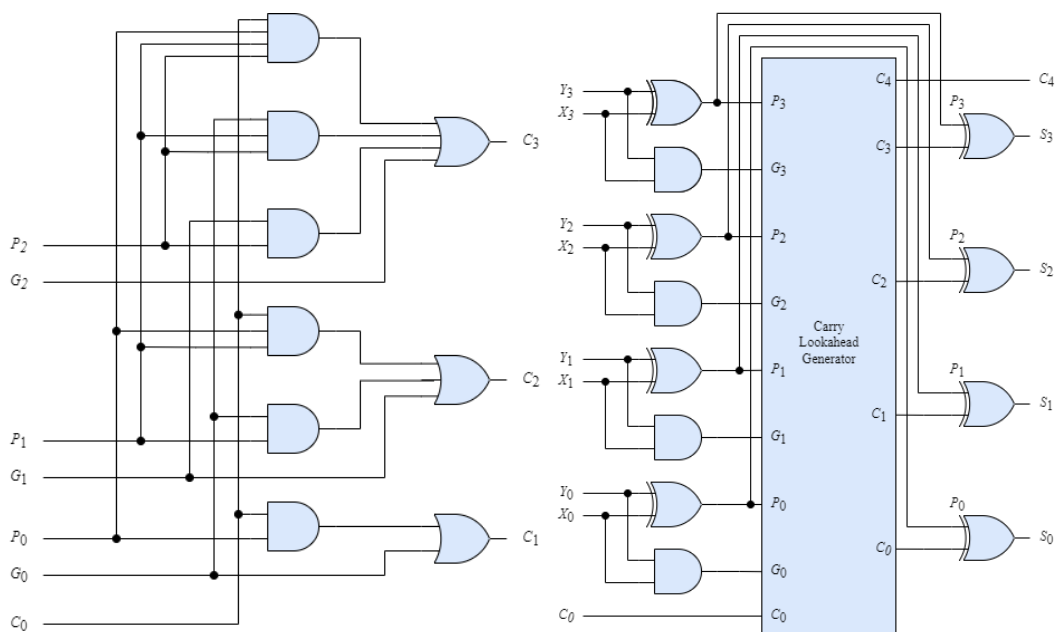

(圖五) Carry Lookahead Generator

(圖六) 4-bit Carry Lookahead Circuit

圖六為利用 Carry Lookahead 所得到的輸入輸出關係式所組成的 4-bit

Carry Lookahead Circuit，而此電路可拆解成三個部分：


(1)PG Generator:圖六左半邊電路，將輸入 XY 轉換成 PG

(2)Carry Lookahead Generator:圖六中間的電路，可將 PG 轉換成 C

(3)Sum Generator:圖六右半邊電路，由  $S_i = P_i \oplus C_i$  關係式，產生此 4-bit Carry

Lookahead Circuit 的輸出結果

## (二)、Add\_ctrl

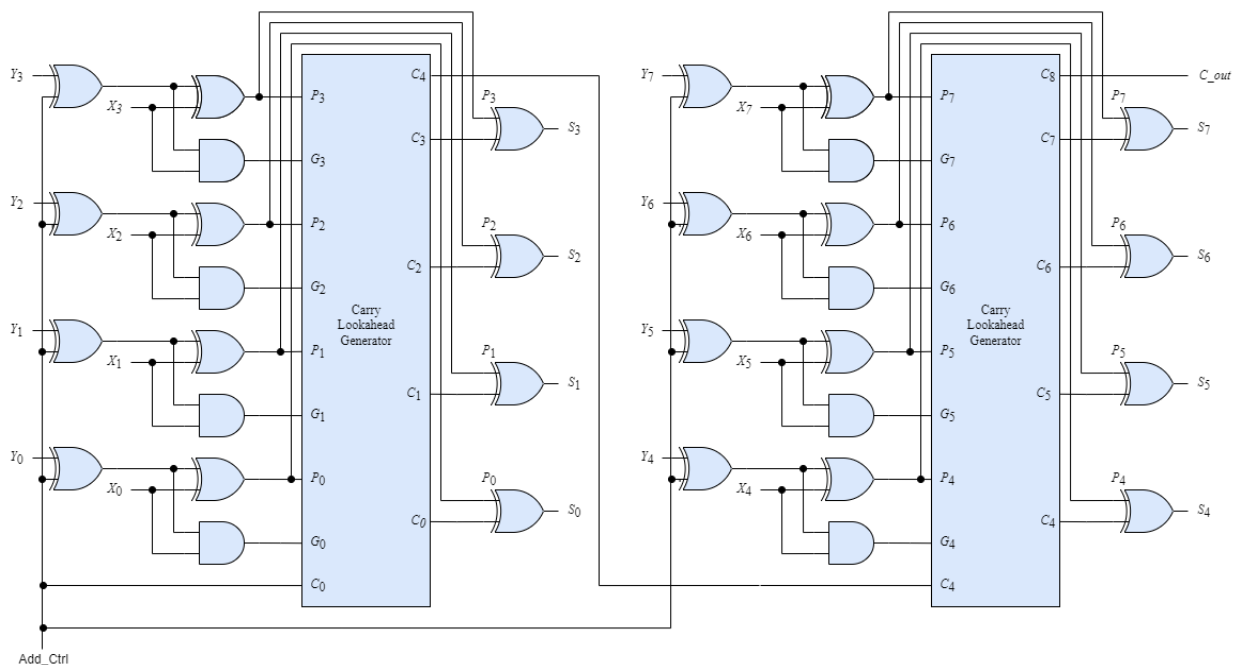



(圖七)8-bit adder/subtractor with carry lookahead

同 8-bit adder/subtractor 的邏輯，利用 XOR 的性質來完成加減法器的功能。將兩個 4-bit Carry Lookahead Circuit 做 ripple carry 連接，再將上 Add\_ctrl，便可得到用 Carry Lookahead 組成的 8 位元加減法器，如圖七。

## 貳、結果分析

此次結果將檢測正數相加、正數相減、負數相加、負數相減、溢位等五個部分，若以上檢測接無誤，則此加法器是可行的。每項檢測使用兩組數據確保正確，若一般 8 位元加減法器(1)檢測結果正確，再將數值帶入 Carry Lookahead(2)，若結果相同，則 Carry Lookahead 電路正確。

### (一)、正數加法

  

#### 〈分析一〉

$X=0, Y=0, \text{Add\_ctrl}=0$ (加法運算),  $C\_out=0$ (無進位),  $SUM=0$

#### 〈結論一〉

$0+0=0$ ，且在 $[-127,127]$ 範圍內，無溢出和進位。計算結果正確



#### 〈分析二〉

$X=105, Y=20, \text{Add\_ctrl}=0$ (加法運算),  $C\_out=0$ (無進位),  $SUM=125$

#### 〈結論二〉

$105+20=125$ ，且在 $[-127,127]$ 範圍內，無溢出和進位。計算結果正確

## (二)、正數減法

  

〈分析一〉

$X=87, Y=69, \text{Add\_ctrl}=1$ (減法運算),  $C\_out=1$ (有進位),  $SUM=18$

〈結論一〉

$87-69=18$ ，且在 $[-127, 127]$ 範圍內，無溢出，有進位。計算結果正確



〈分析二〉

$X=127, Y=126, \text{Add\_ctrl}=1$ (減法運算),  $C\_out=1$ (有進位),  $SUM=1$

〈結論二〉

$127-126=1$ ，且在 $[-127, 127]$ 範圍內，無溢出，有進位。計算結果正確

## (三)、負數加法

  

### 〈分析一〉

$X=234$ ,  $Y=246$ ,  $Add\_ctrl=0$ (加法運算),  $C\_out=1$ (有進位),  $SUM=224$

$X=234$ ，不在 $[-127,127]$ 範圍內，以負數補數表示 $\rightarrow X=234-256=-22$

$Y=246$ ，不在 $[-127,127]$ 範圍內，以負數補數表示 $\rightarrow Y=246-256=-10$

$SUM=224$ ，不在 $[-127,127]$ 範圍內，以負數補數表示 $\rightarrow SUM=224-256=-32$

### 〈結論一〉

$(-22)+(-10)=-32$ ，且 $-32$ 的補數為 $256+(-32)=224$ 。計算結果正確

### 〈分析二〉

$X=187$ ,  $Y=199$ ,  $Add\_ctrl=0$ (加法運算),  $C\_out=1$ (有進位),  $SUM=130$

$X=187$ ，不在 $[-127,127]$ 範圍內，以負數補數表示 $\rightarrow X=187-256=-69$



$Y=199$ ，不在 $[-127,127]$ 範圍內，以負數補數表示 $\rightarrow Y=199-256=-57$

$SUM=130$ ，不在 $[-127,127]$ 範圍內，以負數補數表示 $\rightarrow SUM=130-256=-126$

### 〈結論二〉

$(-69)+(-57)=-126$ ，且 $-126$ 的補數為 $256+(-126)=130$ 。計算結果正確

## (四)、負數減法

  



### 〈分析一〉

$X=210$ ,  $Y=200$ ,  $Add\_ctrl=1$ (減法運算),  $C\_out=1$ (有進位),  $SUM=10$

$X=210$ ，不在 $[-127,127]$ 範圍內，以負數補數表示 $\rightarrow X=210-256=-46$

$Y=200$ ，不在 $[-127,127]$ 範圍內，以負數補數表示 $\rightarrow Y=200-256=-56$

$SUM=10$ ，在 $[-127,127]$ 範圍內

### 〈結論一〉

$(-46)-(-56)=10$ ，無溢出。計算結果正確

### 〈分析二〉

$X=135$ ,  $Y=165$ ,  $Add\_ctrl=1$ (減法運算),  $C\_out=1$ (有進位),  $SUM=226$

$X=135$ ，不在 $[-127,127]$ 範圍內，以負數補數表示 $\rightarrow X=135-256=-121$



$Y=165$ ，不在 $[-127,127]$ 範圍內，以負數補數表示 $\rightarrow Y=165-256=-91$

$SUM=226$ ，不在 $[-127,127]$ 範圍內，以負數補數表示 $\rightarrow SUM=226-256=-30$

### 〈結論二〉

$(-121)-(-91)=-30$ ，且 $-30$ 的補數為 $256+(-30)=226$ 。計算結果正確

## (五)、溢位

  

溢位的情形有兩種，第一種為兩正數相加，其結果超過 127；第二種為兩負數相加，其結果小於-127。當有溢出時，兩正數相加會視為無符號數相加無進位元，而兩負數相加則結果為正補數表示。

#### 〈分析一〉

$X=50, Y=100, \text{Add\_ctrl}=0$ (加法運算),  $C\_out=0$ (無進位),  $SUM=150$

$X=50, Y=100$ ，在 $[-127, 127]$ 範圍內

$SUM=150$ ，不在 $[-127, 127]$ 範圍內，為相加超過 127 的例子

#### 〈結論一〉

$50+100=150$ ，不在 $[-127, 127]$ 範圍內，有溢出，視為無符號數相加無進位元。計算結果正確

#### 〈分析二〉

$X=129, Y=128, \text{Add\_ctrl}=0$ (加法運算),  $C\_out=1$ (有進位),  $SUM=1$

$X=129$ ，不在 $[-127, 127]$ 範圍內，以負數補數表示 $\rightarrow X=129-256=-127$

$Y=128$ ，不在 $[-127, 127]$ 範圍內，以負數補數表示 $\rightarrow Y=128-256=-128$

$SUM=1$ ，在 $[-127, 127]$ 範圍內，為減超過-127 的例子

#### 〈結論二〉

$(-127)+(-128)=-255$ ，不在 $[-127, 127]$ 範圍內，有溢出，結果為正補數表示， $-255+256=1$ 。計算結果正確

## 參、問題與討論

**Q: Describe the longest path in your design and accordingly calculate or estimate the maximum delay in your design.**

**A:** 由(圖三)的電路設計圖可得知，8-bit adder/subtractor 為 8 個 FA 加上控制加減法的 XOR gate 組成，而一個 FA 為兩個 HA 和一個產生下一級進位(C)的 OR gate 組成，一個 HA 的 delay 為 1，組成 FA 後的 delay 為 3，其中由上一級進位到產生下一級進位的 delay 為 2，故此 8 個 FA 所產生的 delay 為  $3+2\times 7=17$  delay，再加上控制加減法的 XOR gate 後，此 8-bit adder/subtractor 的 delay 為 18，也就是經過最長路徑的邏輯閘數量為 18。此電路設計 testbench 的 timescale 為 10ns/100ps，而一個邏輯閘設為#5，由此估計從輸入到得到計算結果的最大 delay 時間大約為  $18\times 5\times 10=900\text{ns}$ 。

至於利用 carry lookahead 性質所組成的 8-bit adder/subtractor，不論有幾級進位，其總 delay 皆為 3，而此 8-bit adder/subtractor 為兩個 4-bit carry lookahead adder 和控制加減法的 XOR gate 所組成，1 個 4-bit carry lookahead adder 的 delay 為 3，2 個 4-bit carry lookahead adder 從輸入到輸出 delay 為 6，加上 XOR gate 後總 delay 為 7，所以此 8-bit adder/subtractor 所經過最長路徑的邏輯閘數量為 7。套用 testbench 的 timescale 後可估計從輸入到得到計算結果的最大 delay 時間大約為  $7\times 5\times 10=350\text{ns}$ 。

比較由上述兩種不同架構所組成的 8 位元加減法器，可以得知使用 carry lookahead 的電路延遲較另一電路少很多，因此提升電路速度為 carry lookahead 的優點。

**Q: Describe how many logic gates are used to implement your design.**

**A:** 從(圖三)得知，8-bit adder/subtractor 由 8 個 FA 加上 8 個 XOR gate 所組成，其中 FA (圖二)有 5 個邏輯閘，因此總電路共需  $8 \times 5 + 8 = 48$  個邏輯閘。

而用 carry lookahead 性質所組成的 8-bit adder/subtractor，從其輸入和輸出的關係式得出 1 個 8 位元加法器須由 52 個邏輯閘組成，再加上 8 個 XOR gate 後，此電路總邏輯閘數量為  $52 + 8 = 60$  個。

比較由上述兩種不同架構所組成的 8 位元加減法器，可以得知使用 carry lookahead 的電路邏輯閘數量較另一電路多，因此讓電路面積增大為使用 carry lookahead 的缺點。

## 肆、心得

這次 8 位元加減法器的實作是以邏輯閘的方式來寫，而跟以往修硬體描述語言用 data flow 的方式不同，雖然剛開始寫起來不太習慣，但是這種寫法在分析電路的面積和路徑延遲對我有蠻大的幫助，像是在做控制加減法的 Add\_ctrl 時，一開始直覺是用 MUX 來做，但是在寫的過程中發現用 XOR gate 就可以達到加減法的功能，而且延遲跟使用的邏輯閘數量也下降了許多。另外這也是我第一次用 testbench 來模擬電路，在進行模擬前要先考慮到加減法器的各種運算狀況，再依據這些不同狀況下去設定要模擬的數值，還有因為 testbench 有設定 timescale，因此在改變輸入數值時，還要考慮電路邏輯閘的總延遲，這樣才能保證觀察到所想要的結果。由於這次 testbench 須設定的數值較少，用手動來驗證訊號產生和比對還不會說太麻煩，但若以後需要的數據一多，手動的方式就會顯得沒效率，因此自動化也是下次設計 testbench 時自己所需要學習的。